
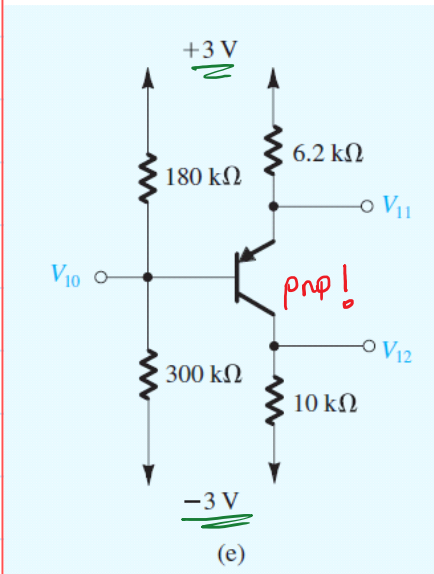
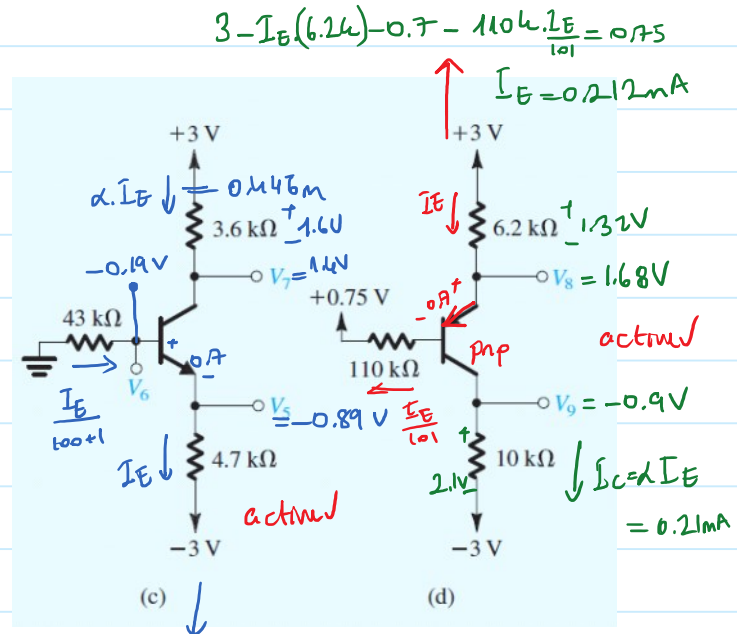


Q1

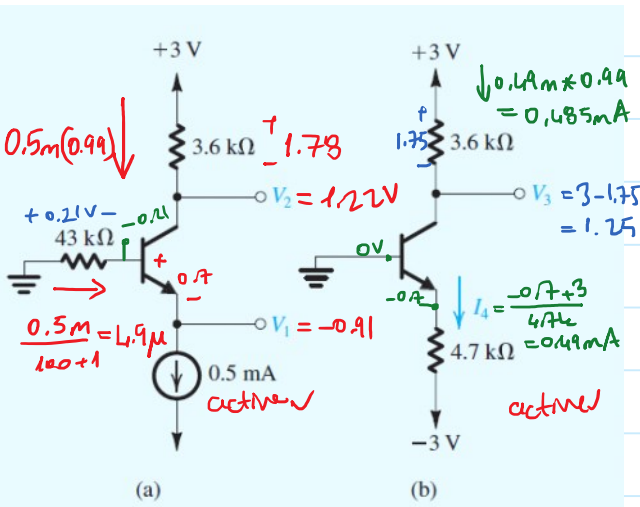6.61 For the circuits in Fig., find values for the labeled node voltages and branch currents. $\beta = 100$.


$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = 0.99$$

$$0.495 \text{ mA} = 0.5 \text{ mA} (0.99)$$



$$0 - (43 \text{ k}\Omega) \cdot \frac{I_E}{101} - 0.7 - I_E (4.7 \text{ k}\Omega) = -3 \text{ V}$$


$$I_E \approx 0.45 \text{ mA}$$

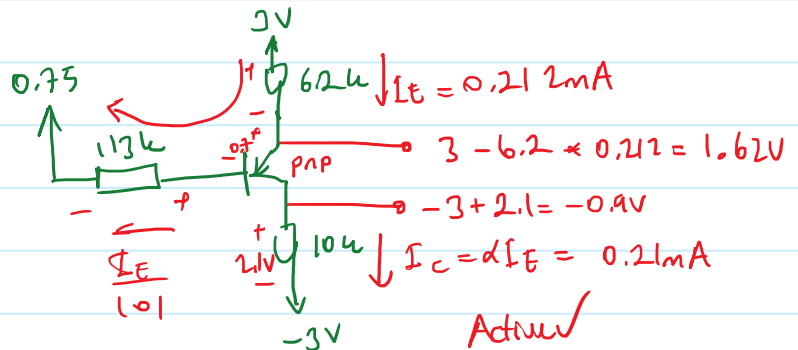

$$3 - (6.2 \text{ k}\Omega) I_E - 0.7 - 110 \text{ k}\Omega \frac{I_E}{101} = 0.75$$

$$I_E = 0.212 \text{ mA}$$

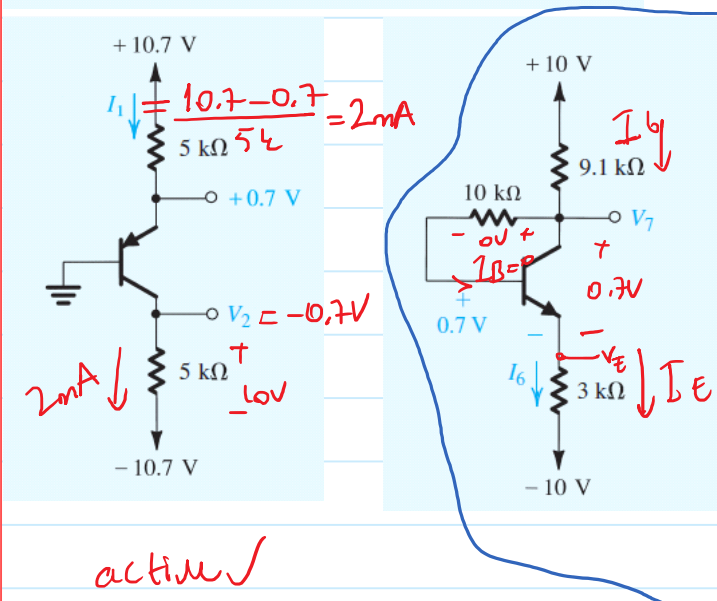6.28 For the circuits in Fig. P6.28, assume that the transistors have very large β . Some measurements have been made on these circuits, with the results indicated in the figure. Find the values of the other labeled voltages and currents.



$$\beta \rightarrow \infty \text{ then } \alpha \rightarrow 1$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = 0$$

$$\uparrow \infty$$

$$10 - 9.1k \cdot I_E - 0.7 - 3k \cdot I_E = -10$$

$$I_E = 1.6mA = I_6$$

$$10 - 9.1k \cdot I_6 = V_7$$

$$V_7 = -4.5V$$


$$V_E = -10 + I_6 \cdot 3k$$

$$= -5.2V$$

active ✓

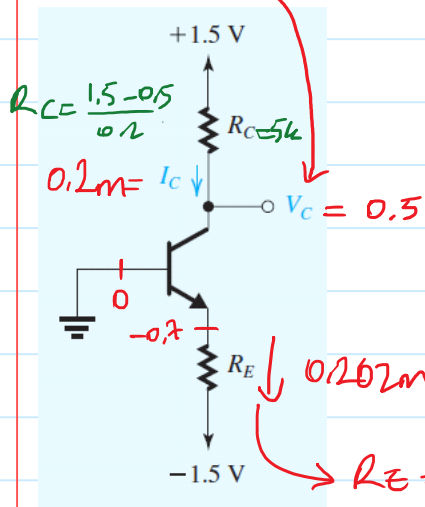Q3

D 6.34 Design the circuit in Fig. P6.34 to establish $I_C = 0.2 \text{ mA}$ and $V_C = 0.5 \text{ V}$. $\beta = 100$.



$$\beta = 100 \Rightarrow \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = 0.99$$

$$I_C = \alpha I_E \Rightarrow I_E = \frac{I_C}{\alpha} = \frac{0.2}{0.99} = 0.202 \text{ mA}$$

$$0.202 \text{ mA} = I_E$$

$$R_E = \frac{-0.7 + 1.5}{0.202 \text{ mA}} = 3.96 \text{ k}$$

6.51 The transistor in the circuit of Fig. P6.51 has a very high β . Find V_E and V_C for V_B (a) +2.0 V, (b) +1.7 V, and (c) 0 V.



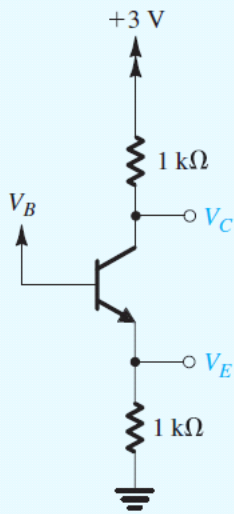
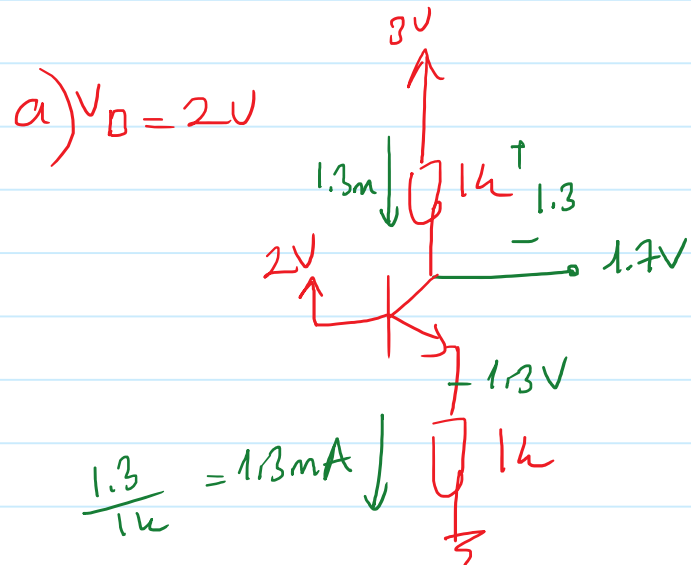


Figure P6.51
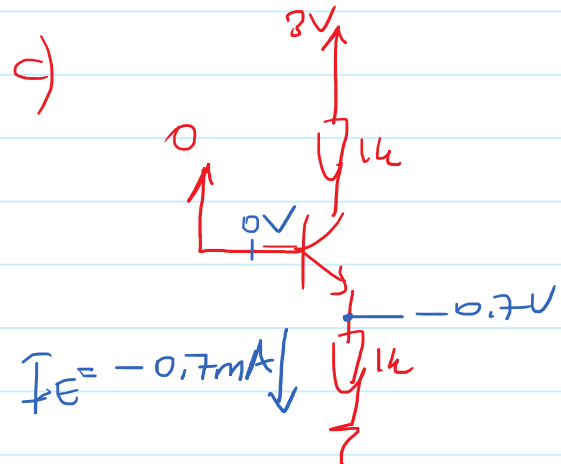
$$\beta \rightarrow \infty \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \rightarrow 1$$



active ✓

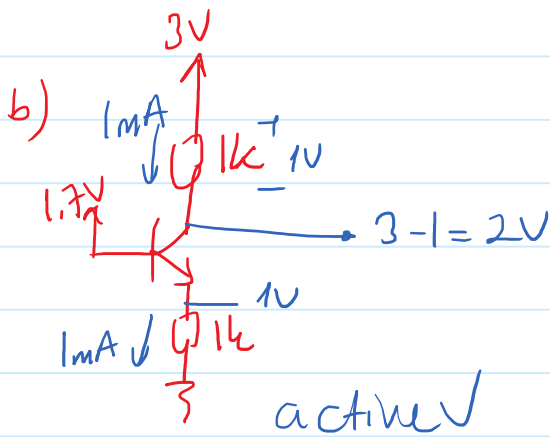

I_E cannot be negative

transistor is in cutoff.

$$I_E = I_C = 0$$

$$V_E = 0 + 0 \cdot 1k = 0V$$

$$V_C = 3 - 0 \cdot 1k = 3V$$