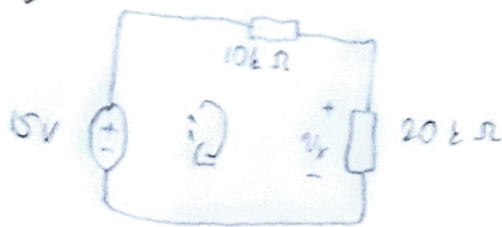


Q1)




$$V_x = ?$$

$$15 + (-10i) + (-20i) = 0$$


$$15 = 30i \quad i = \frac{1}{2} \quad 10 \cdot \frac{1}{2} = 5 = V_x$$

Q2)

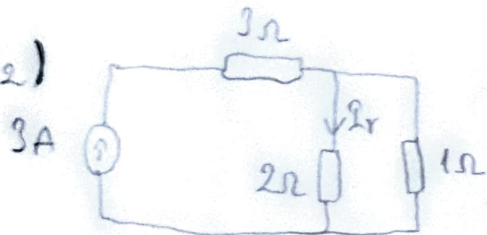

$$I_x = ?$$

Q3)

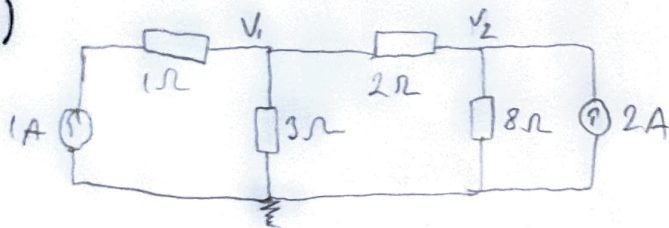

$$1 + \frac{V_2 - V_1}{2} = \frac{V_1}{3}$$

$$\frac{V_1 - V_2}{2} + 2 = \frac{V_2}{8}$$


$$4V_1 - 5V_2 = 16$$

$$V_1 = 6$$

$$5V_1 - 3V_2 = 6$$

$$V_2 = 8$$

Q4)

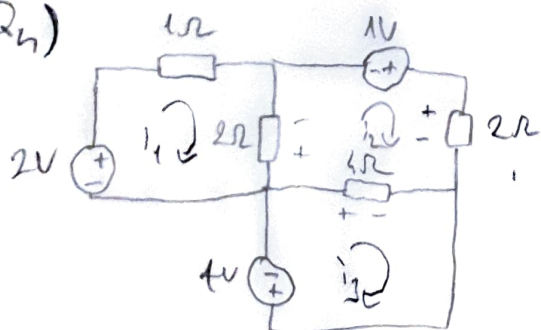

$$2 - i_1 - (i_1 - i_2) \cdot 2 = 0 \quad 2 - 3i_1 + 2i_2 = 0$$

$$1 - 2i_2 - (i_2 - i_3) \cdot 4 - (i_2 - i_1) \cdot 2 = 0 \quad -1 - (i_3 - i_1) \cdot 4 = 0$$

$$3i_1 - 2i_2 = 2$$

$$i_1 = 1$$

$$2i_1 - 8i_2 + 4i_3 = -1$$

$$i_2 = \frac{1}{2} \quad i_3 = \frac{1}{4}$$

$$+4i_2 - 4i_3 = 1$$