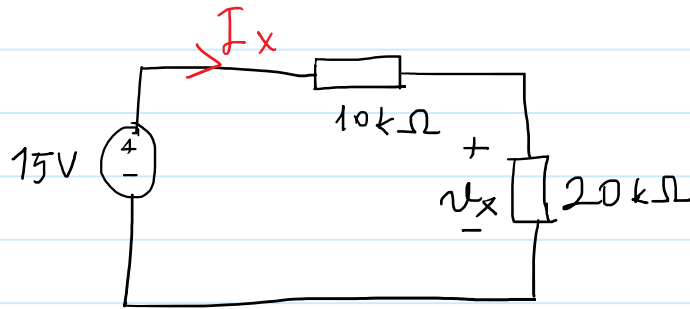


Q1



$$V_x = ?$$

Voltage divider

$$V_x = \frac{15}{10k + 20k} \times 20k = 10V$$


Or

$$I_x = \frac{15}{30k} = \frac{1}{2} \text{ mA}$$

$$V_x = I_x \cdot 20k = \frac{1m}{2} \cdot 20k = \underline{\underline{10V}}$$

Answer :  $V_x = 10V$

Q2

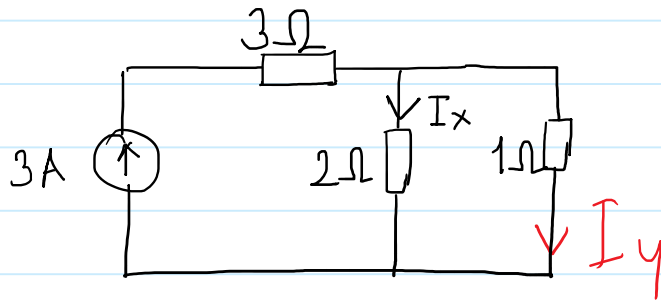

$$I_x = ?$$

Current divider

$$I_x = \frac{3}{3} \cdot 1 = 1A$$

Or

$$(KCL) \quad I_x + I_y = 3$$


$$\text{and } I_x \cdot 2 = I_y \cdot 1$$

$$I_x + \overset{I_y}{\sim} 2I_x = 3$$

$$I_x = 1A$$

Answer:  $I_x = 1A$

Q3

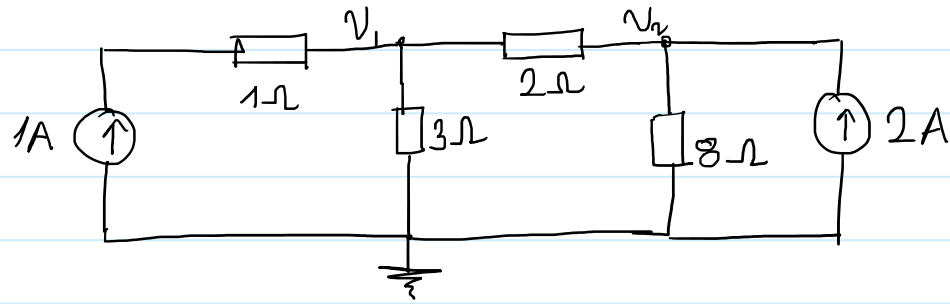

Using node-voltage method find  $v_1$  and  $v_2$ .

$$\text{@ node 1: } -1 + \frac{v_1}{3} + \frac{v_1 - v_2}{2} = 0 \Rightarrow 6 + 2v_1 + 3v_1 - 3v_2$$

$$\text{@ node 2: } \frac{v_2 - v_1}{2} + \frac{v_2}{8} - 2 = 0 \Rightarrow 0 = -4v_1 + 5v_2 - 16$$


$$\begin{array}{l} 4/ \quad 6 = 5v_1 - 3v_2 \Rightarrow 24 = 20v_1 - 12v_2 \\ 5/ \quad 16 = -4v_1 + 5v_2 \Rightarrow 80 = -20v_1 + 25v_2 \\ \hline 104 = 13v_2 \end{array}$$

$$v_1 = 6V$$

$$\Leftarrow v_2 = 8V$$

Answer:  $v_1 = 6V$ ,  $v_2 = 8V$

Q4

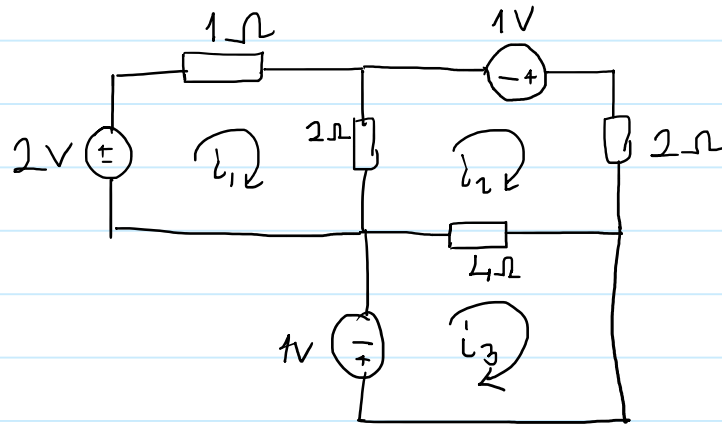

$$\text{KVL @ 1: } -2 + (1+2)i_1 - 2i_2 = 0$$

$$-1 + (2+4+2)i_2 - 2i_1 - 4i_3 = 0$$

$$1 + 4i_3 - 4i_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 8 & -4 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 1A, i_2 = \frac{1}{2}A, i_3 = \frac{1}{4}A$$

$$\text{Answer: } i_1 = 1A, i_2 = \frac{1}{2}A, i_3 = \frac{1}{4}A$$