
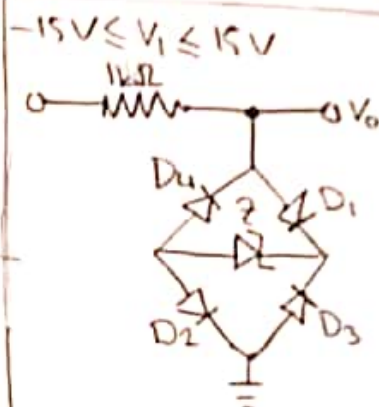
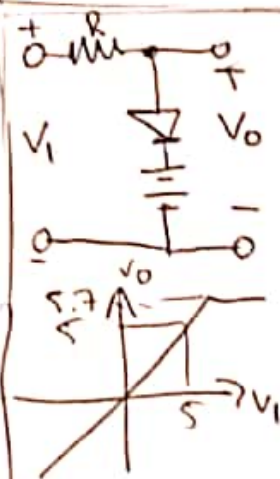
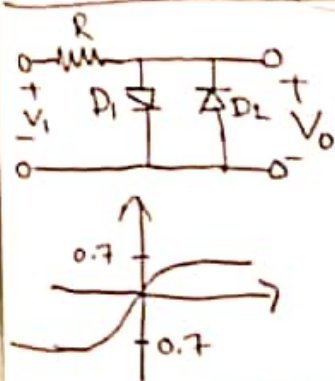
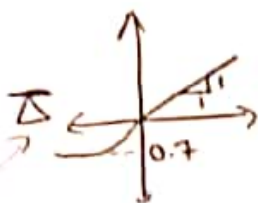
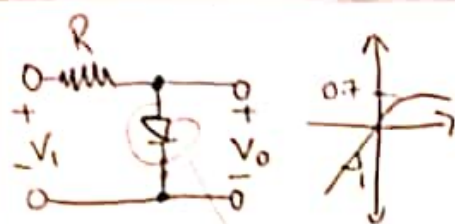


Draw the transfer characteristic of given full-wave rectifier

If $V_s > 2V_D \sim 1.4V$ then $V_o = V_s - 2V_D$



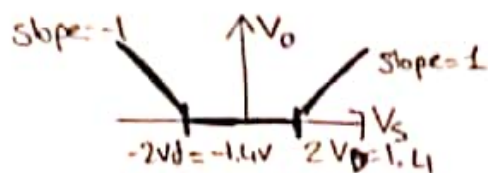
If $V_s < -2V_D \sim -1.4V$ then $V_o = -V_s + 2V_D$



If $V_i > 2V_D + V_Z$ then $V_o = 2V_D + V_Z$

If $V_i < -(2V_D + V_Z)$ then $V_o = -(2V_D + V_Z)$

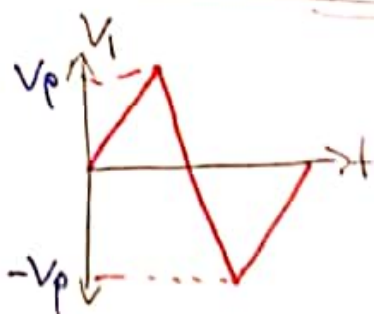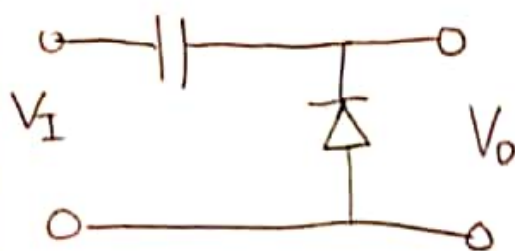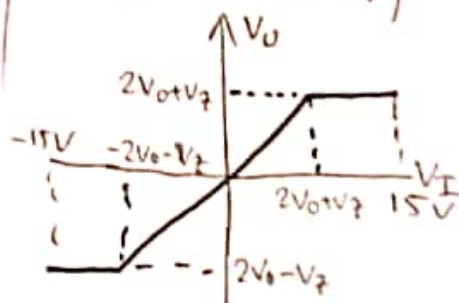$V_o = 0$ for $-2V_D - V_Z < V_i < 2V_D + V_Z$



Plot V_o vs V_i

