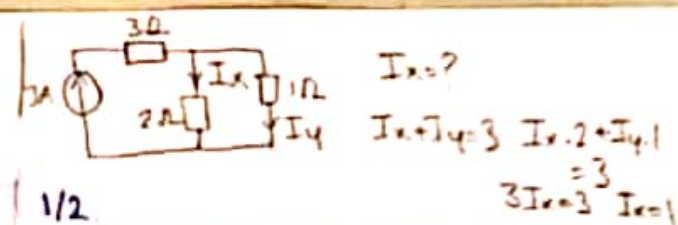



$$V_x = ? \quad V_x = \frac{15}{10+20} \cdot 20 = 10V$$



$$I_x = ?$$

$$I_x + I_y = 3 \quad I_x \cdot 2 + I_y \cdot 1 = 3$$

$$3I_x = 3 \quad I_x = 1$$

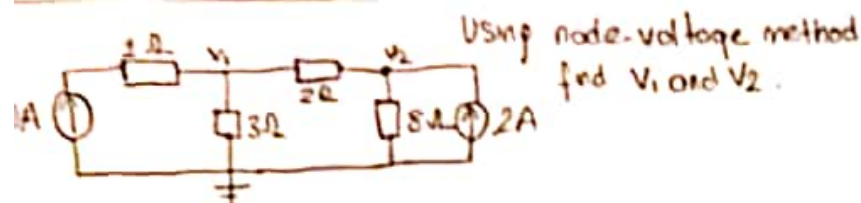


Using node-voltage method find V_1 and V_2 .

$$\text{Node 1: } -1 + \frac{V_1}{3} + \frac{V_1 - V_2}{2} = 0$$

$$\text{Node 2: } \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2}{8} - 2 = 0$$

1/3

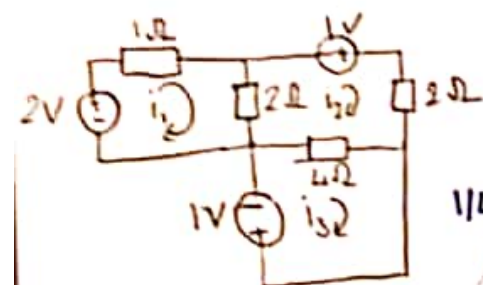


$$\text{KVL: } -2 + (1+2)i_1 - 2i_2 = 0$$

$$-1 + (2+4+2)i_2 - 2i_1 - 4i_3 = 0$$

$$+1 + 4i_3 - 4i_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 8 & -4 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

1/4

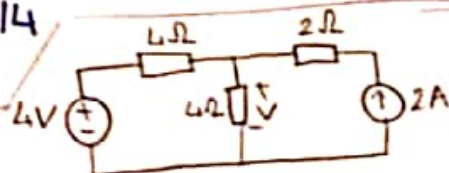


V? Use superposition.

2/1


$$i_2 = \frac{2}{4+4} \cdot 4 = 1A \quad V_2 = 4 \cdot I_2 = 4$$

$$4+2=6$$

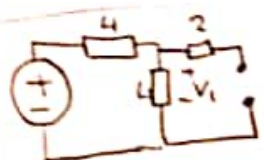


$$V_1 = \frac{4}{4+4} \cdot 4 = 2V \quad \text{TAMTAM!}$$

2/3

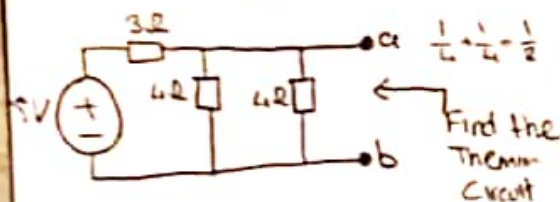



$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Find the Thevenin Circuit

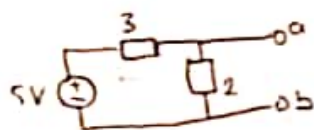

$$\frac{5}{2+3} \cdot 2 = 2V$$
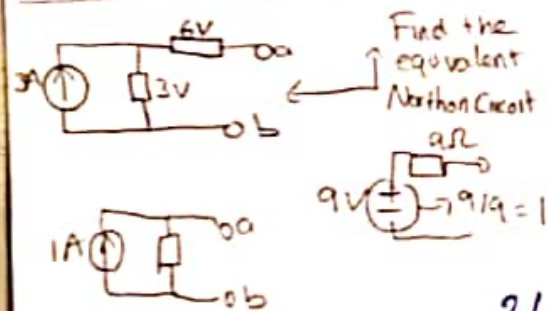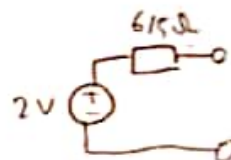
$$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} = \frac{6}{5}$$



Find the equivalent Norton Circuit

$$9V \text{ source} \rightarrow 9/9 = 1$$

2/4

Calculate the intrinsic carrier density n_i for silicon at $T = 50$ and $350K$

$$n_i = B \cdot T^{3/2} \cdot e^{-E_g/2kT}$$

$$50K = n_i = (7.3 \cdot 10^5) \cdot 50^{3/2} \cdot e^{-1.12/2 \cdot 50}$$

$$350K = n_i = (7.3 \cdot 10^5) \cdot 350^{3/2} \cdot e^{-1.12/2 \cdot 350}$$

3/1

For a silicon crystal doped with boron, what most N_A $T = 300K$ 10^6



$$n_e = n_i / 10^6$$

$$T = 300K \Rightarrow n_i = 1.5 \cdot 10^{10}$$

$$n_i^2 = n_e \cdot n_p = n_e \cdot N_A$$

$$n_i^2 = \frac{n_i}{10^6} \cdot N_A \rightarrow N_A = \frac{n_i \cdot 10^6}{1} = 1.5 \cdot 10^{16}$$

3/2

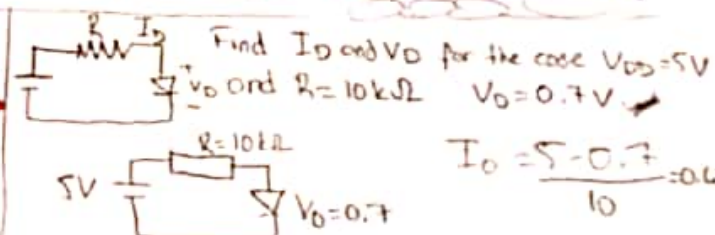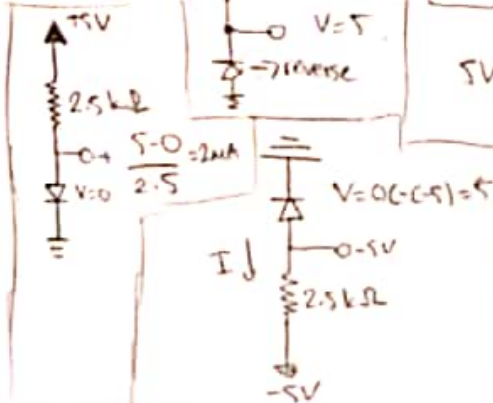

Find I_D and V_D for the case $V_{DD} = 5V$ and $R = 10k\Omega$ $V_D = 0.7V$

$$I_D = \frac{5 - 0.7}{10} = 0.43$$