

Saturation

$$I_D = \frac{1}{2} k_n V_{ov}^2$$

$$V_{ov} > 0$$

$$V_T = 1V$$

$$k_n = 1mA/V^2$$

$$V_{ov} = ?$$

$$I_G = ?$$

$$I_S = ?$$

$$I_G = 0$$

$$I_D = 2mA$$

$$I_S = I_D = 2mA$$

$$V_G = 3V - 10k\Omega \cdot I_G = 3V$$

$$V_S = 0$$

$$I_D = 2mA = \frac{1}{2} k_n (V_{ov})^2 = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_T)^2$$

Ans $V_{GS} - V_T = 2V = V_{ov}$

$$V_{ov} = \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 2V$$


$$V_{ov} = 2V$$

$$I_G = 0$$

$$I_S = 2mA$$



(25) +3V +5V

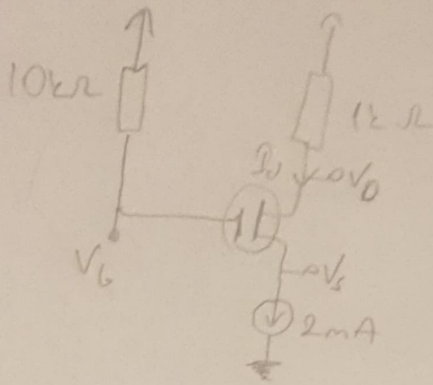

Saturation

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{ov})^2$$

$$V_{ov} > 0$$

$$V_T = 1V \quad k_n = 1mA/V^2$$

$$V_G = ? \quad I_D = ?$$

$$V_D = ? \quad V_{ov} = ? \quad V_S = ?$$

$$I_G = 0$$

$$V_G = 3 - 10k \cdot I_G = \underline{\underline{3V}}$$

$$V_{ov} = \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = \underline{\underline{2V}}$$

$$I_D = 2mA = \frac{1}{2} \cdot k_n V_{ov}^2$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_T = 2V$$


$$V_{GS} = \underline{\underline{3V}} \quad V_S = \underline{\underline{0}}$$

$$V_D = 5 - 1k \cdot I_D = \underline{\underline{3V}}$$



$V_G = 3V$
$I_D = 2mA$
$V_D = 3V$
$V_{ov} = 2V$
$V_S = 0$

Q6)

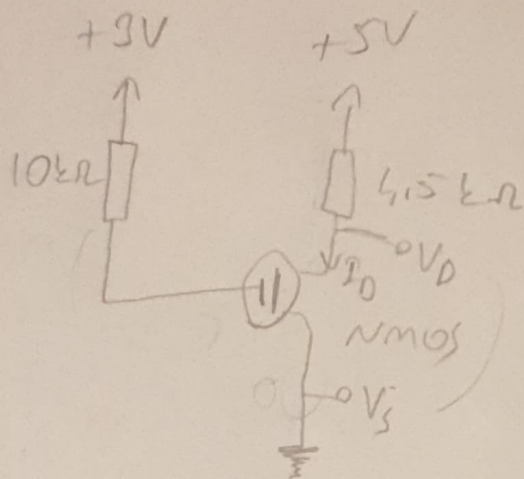

Linear

$$I_D = k_n \cdot V_{OV} V_{DS}$$

$$V_{OV} > V_{DS} > 0$$

$$V_T = 1V \quad k_n = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{DS} = 0.5V \quad I_D = ?$$

$$I_G = 0$$

$$V_G = 3V - 10k\Omega \cdot I_G = 3V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 3V$$

$$I_D = \frac{5 - V_D}{4.5k\Omega} = 1 \text{ mA} = I_D$$

$$V_S = 0$$

$$V_{DS} = 0.5V < V_G - V_S$$

$$V_D = 0.5V$$

$$V_{OV} = V_{GS} - V_T = 2V$$

$$I_D = 1 \text{ mA}$$

