
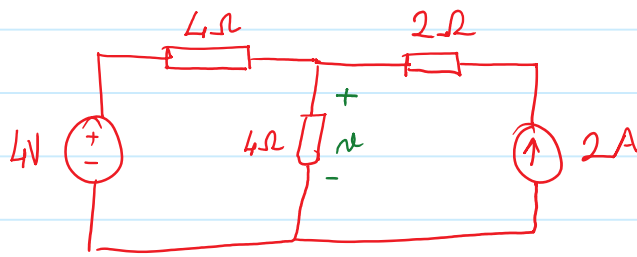



Q1

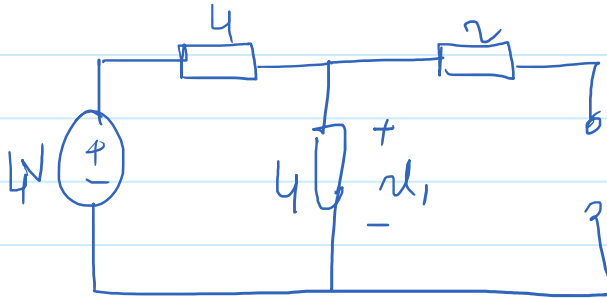

$v=?$  Use superposition



$$v_1 = \frac{4}{4+4} \cdot 4 = 2V$$

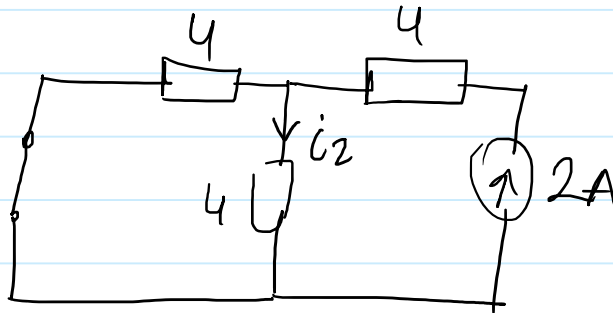


$$i_2 = \frac{2}{4+4} \cdot 4 = 1A$$

$$v_2 = 4 \cdot i_2 = 4V$$



$$v = v_1 + v_2 = 2 + 4 = 6V$$

Answer :  $v_1 + v_2 = 2 + 4 = 6V$

Q2

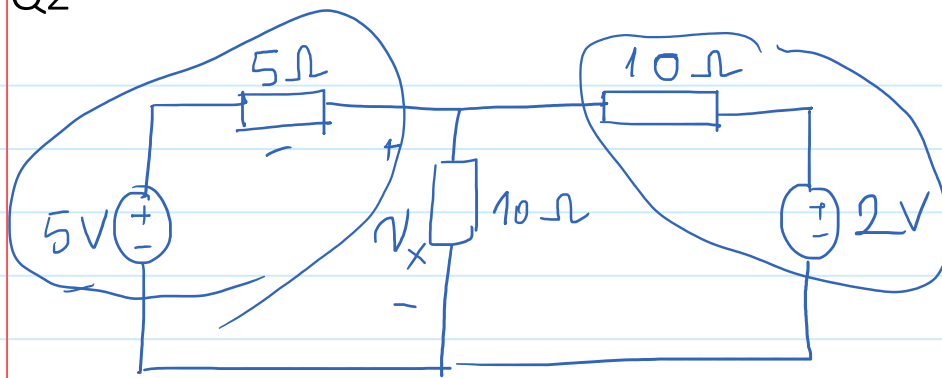

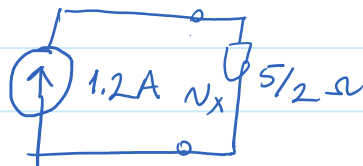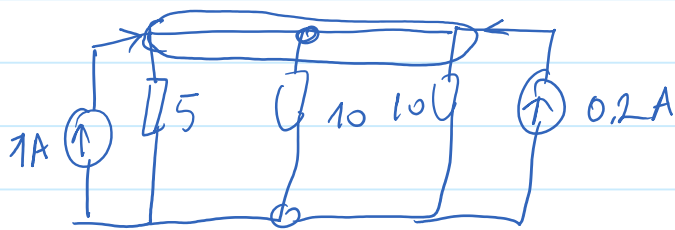
Use source transformation to calculate  $V_x$ .




$$V_x = \frac{5}{2} \cdot 1.2 = \underline{\underline{3V}}$$

Answer :  $V_x = 3V$



Q3

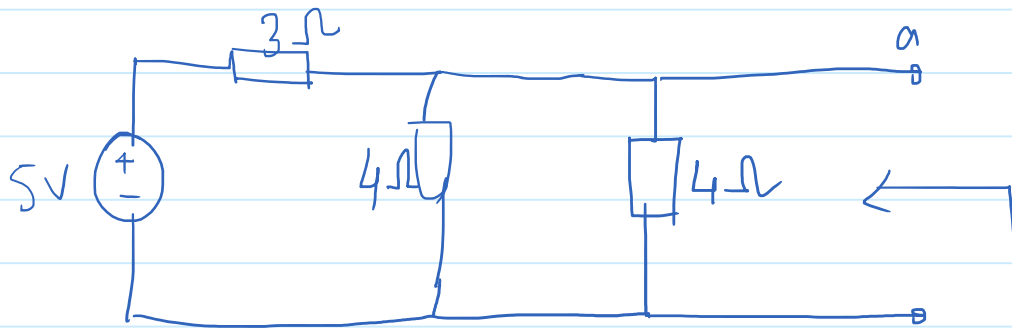


Find the  
Thévenin Circuit

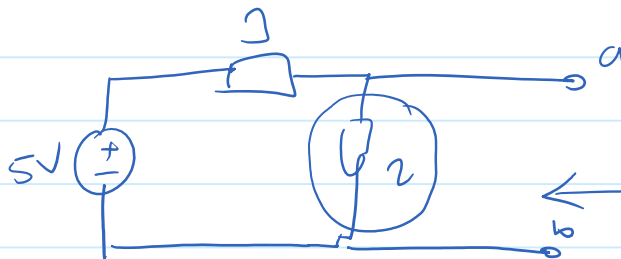


$$V_{th} = \frac{5}{2+3} \cdot 2 = 2V$$

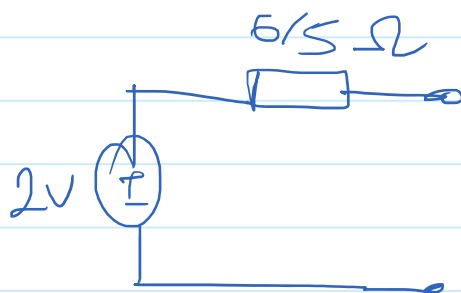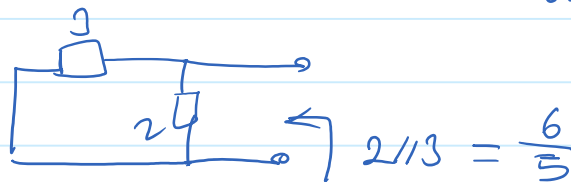


Answer :

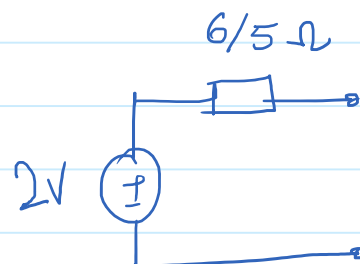

Q4

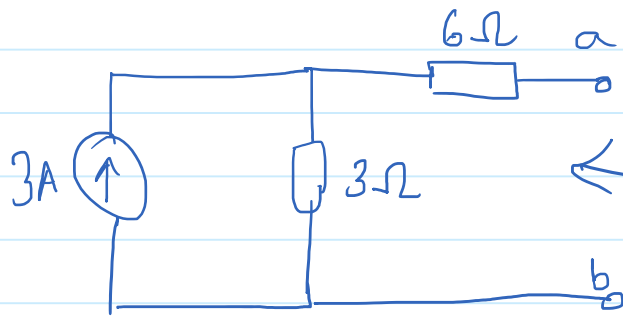

Find the equivalent  
Norton Circuit

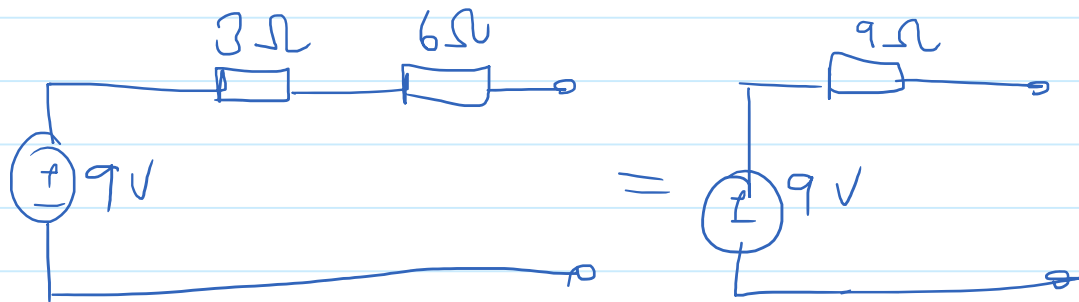

then

